
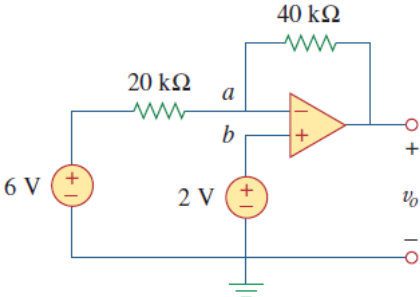
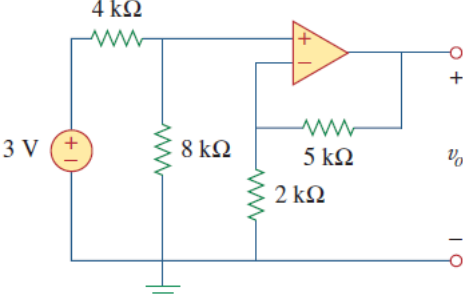
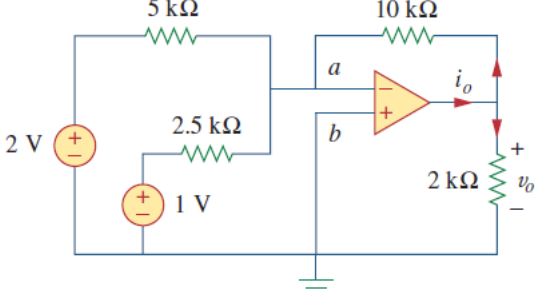


| | |
|----|--|
| 1. | <p>Calculate the output voltage of an op-amp summing amplifier for the following sets of voltages and resistors. Use $R_f = 1\text{ M}\Omega$ in all cases.</p> <p>a. $V_1 = +1\text{ V}$, $V_2 = +2\text{ V}$, $V_3 = +3\text{ V}$, $R_1 = 500\text{ k}\Omega$, $R_2 = 1\text{ M}\Omega$, $R_3 = 1\text{ M}\Omega$.</p> <p>b. $V_1 = -2\text{ V}$, $V_2 = +3\text{ V}$, $V_3 = +1\text{ V}$, $R_1 = 200\text{ k}\Omega$, $R_2 = 500\text{ k}\Omega$, $R_3 = 1\text{ M}\Omega$.</p> |
| 2. | <p>Determine v_o in the op amp circuit shown in given Fig.</p>  |
| 3. | <p>Calculate v_o in the circuit of following Fig.</p>  |
| 4. | <p>Calculate v_o and i_o in the op amp circuit in Fig.</p>  |
| 5. | <p>Design an op amp circuit with inputs v_1 and v_2 such that $v_o = -5v_1 + 3v_2$.</p> |
| 6. | <p>Obtain i_o in the instrumentation amplifier circuit of Fig.</p>  |
| 7. | <p>If $v_1 = 7\text{ V}$ and $v_2 = 3.1\text{ V}$, find v_o in the op amp circuit of Fig.</p> |

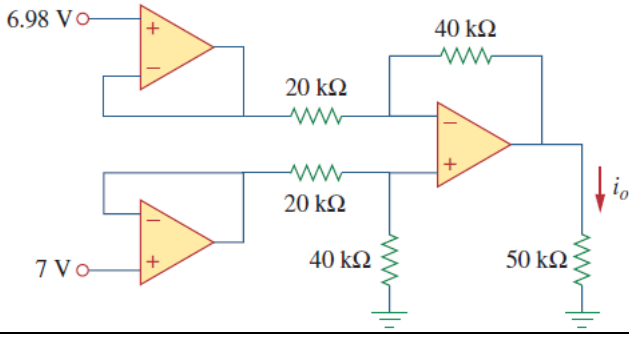